

中国科学技术大学计算机学院

《数字电路实验报告》



实验题目：使用 Vivado 进行仿真

学生姓名：刘良宇

学生学号：PB20000180

完成时间：2021. 11. 18

实验题目

用 Verilog 完成电路的编码工作以后，如何确保电路功能正确呢？直接使用 Vivado 工具进行综合，并烧写到实验平台是一种最直接的办法。

但是这种做法效率并不高，首先 Vivado 工具的综合过程比较慢，再者如果电路功能不正确，也无法快速定位问题所在，随着电路复杂度的增加，这一情况会更加凸显。

因此我们更加推荐的是先通过 Vivado 提供的仿真功能对电路进行仿真。

用 Vivado 进行仿真与用 Logisim 验证电路功能大体步骤思想类似，主要分为编写 Verilog 代码，编写 Verilog 仿真文件，以及在 Vivado 中观察波形

实验目的

- 熟悉 Vivado 软件的下载、安装及使用
- 学习使用 Verilog 编写仿真文件
- 学习使用 Verilog 进行仿真，查看并分析波形文件

实验环境

- PC 一台
- vlab.ustc.edu.cn
- Vivado 工具

实验练习

题目 1.


请编写 Verilog 仿真文件，生成如题图所示的波形，并在 Vivado 中进行仿真。

观察波形，写出仿真文件：

```
`timescale 1ns / 1ps

module t1_tb();
    reg a,b;
    initial begin
        a = 1;b = 0; #100
        a = 1;b = 1; #100
        a = 0;b = 1; #75
        a = 0;b = 0; #75
        a = 0;b = 1; #50
        $finish;
    end
endmodule
```

仿真波形图如下：

 

题目 2.


请编写 Verilog 仿真文件，生成如题图所示的波形，并在 Vivado 中进行仿真。

观察波形，写出仿真文件：

```
`timescale 1ns / 1ps

module t2_tb();
    reg clk, rst_n, d;
    initial begin
        clk = 0;
        forever #5 clk = ~clk;
    end
    initial begin
        rst_n = 0; #27
        rst_n = 1;
    end
    initial begin
        rst_n = 0; #27
        rst_n = 1;
    end
    initial begin
        d = 0; #13
        d = 1; #24
        d = 0;
    end
end
endmodule
```

仿真波形图如下：

 

题目 3.

利用题目 2 中的信号作为以下代码的输入，在 Vivado 中对其仿真，并观察仿真波形。


```
module d_ff_r(input clk,
              rst_n,
              d,
              output reg q);
    always@(posedge clk)
    begin
        if (rst_n == 0)
            q <= 1'b0;
        else
            q <= d;
        end
    endmodule
```

按照题目说明，仿真文件编写如下：

```
module t3_tb();
    reg clk, rst_n, d;
    wire q;
    d_ff_r d1(.clk(clk), .rst_n(rst_n), .d(d), .q(q));
    initial begin
        clk = 0;
        forever #5 clk = ~clk;
    end
    initial begin
        rst_n = 0; #27
        rst_n = 1;
    end
    initial begin
        rst_n = 0; #27
        rst_n = 1;
    end
    initial begin
        d = 0; #13
        d = 1; #24
        d = 0;
    end
endmodule
```

也即增加了 wire 型变量 q，然后对 d_ff_r 实例化。

波形如图所示：

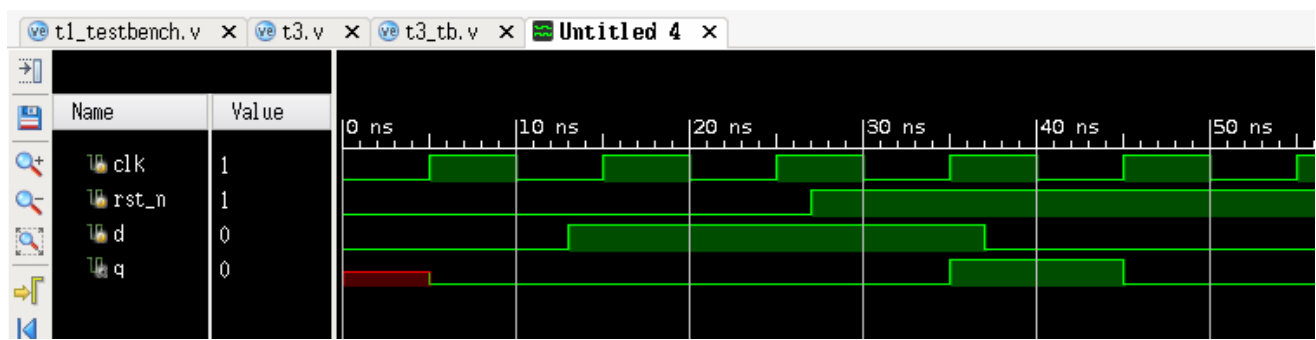

题目 4.

设计一个 3-8 译码器，编写仿真测试文件，在 Vivado 中对其进行仿真。要求仿真时遍历所有的输入情况组合，给出源代码和仿真截图。


首先需要设计一个 3-8 译码器：

```
module decode_3_8 (input [2:0] in,
                  output [7:0] out);
    assign out[0] = ~in[2]&~in[1]&~in[0];
    assign out[1] = ~in[2]&~in[1]&in[0];
    assign out[2] = ~in[2]&in[1]&~in[0];
    assign out[3] = ~in[2]&in[1]&in[0];
    assign out[4] = in[2]&~in[1]&~in[0];
    assign out[5] = in[2]&~in[1]&in[0];
    assign out[6] = in[2]&in[1]&~in[0];
    assign out[7] = in[2]&in[1]&in[0];
endmodule
```

然后编写测试文件：

```
module t4_tb();
    reg [2:0] in;
    wire [7:0] out;
    decode_3_8 d(.in(in), .out(out));
    initial begin
        in = 3'b000;
        forever #5 in = in + 1;
    end
    initial begin
        end
endmodule
```

可以得出波形图：

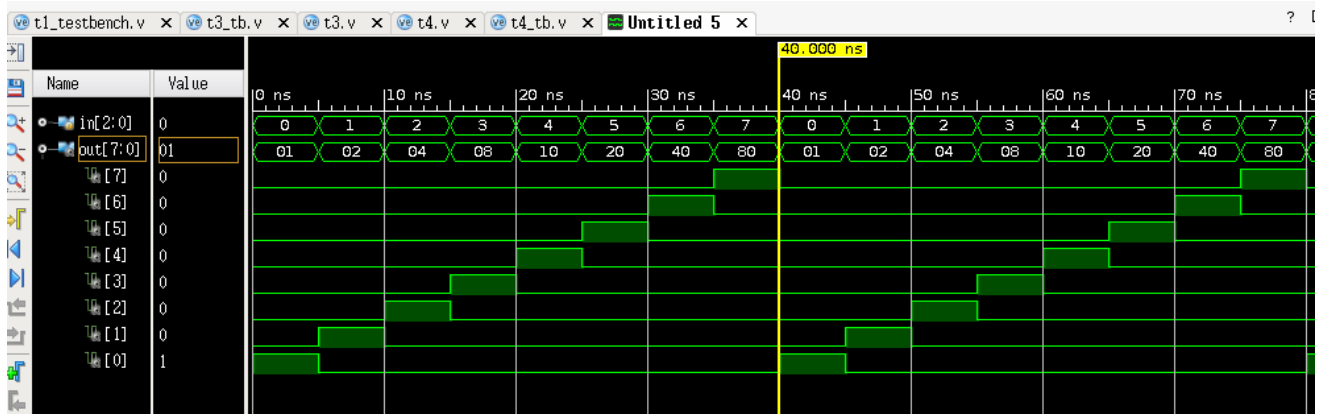

总结与思考

- 本次实验让我熟悉 Vivado 软件的下载、安装及使用，学习使用 Verilog 编写仿真文件，学习使用 Verilog 进行仿真，查看并分析波形文件
- 本次实验难易程度适中。
- 本次实验任务量适中。
- 改进建议：无。